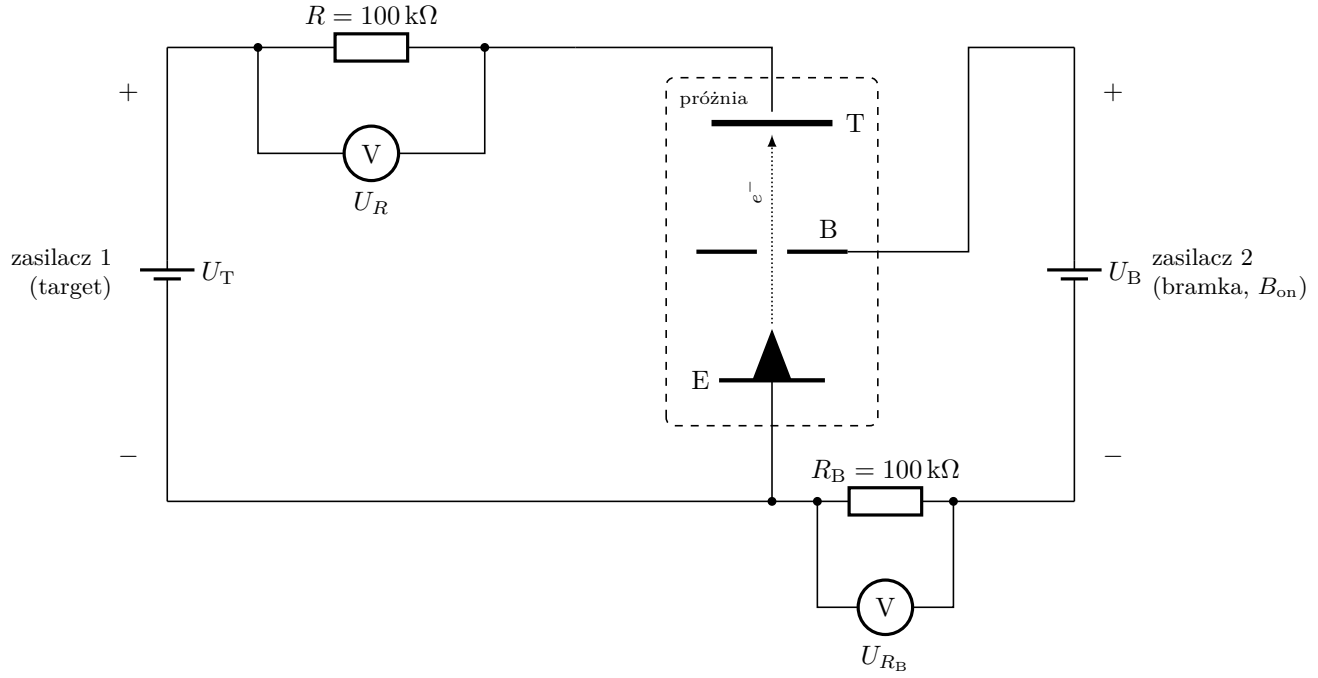

$R = 100\,\mathrm{k\Omega}$
próżnia
T
B
E
e^-
V
U_R
zasilacz 1
(target)
U_T
U_B
zasilacz 2
(bramka, B_on)
+
−
$R_\mathrm{B} = 100\,\mathrm{k\Omega}$
V
U_{R_B}